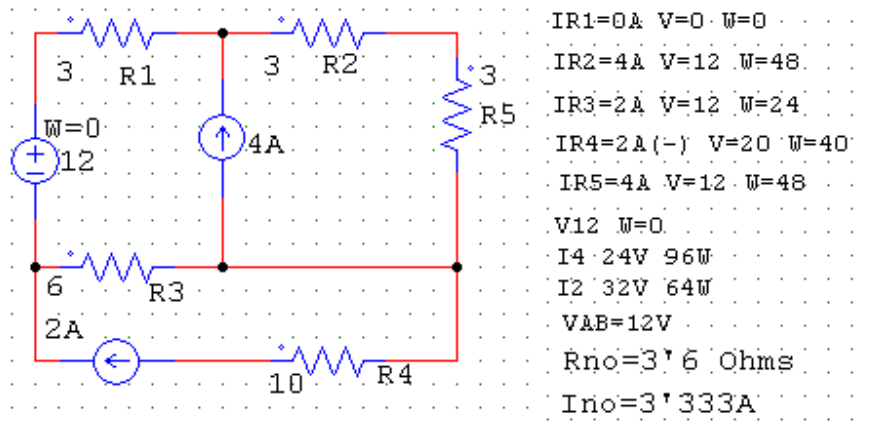



1) V, F, V, F, F, V, V, F, F, F

2)



La R_I , como la potencia Norton es de 20 W, la resistencia añadida que consume 10W (la mitad) tiene que ser de 3'6 Ohms

3)

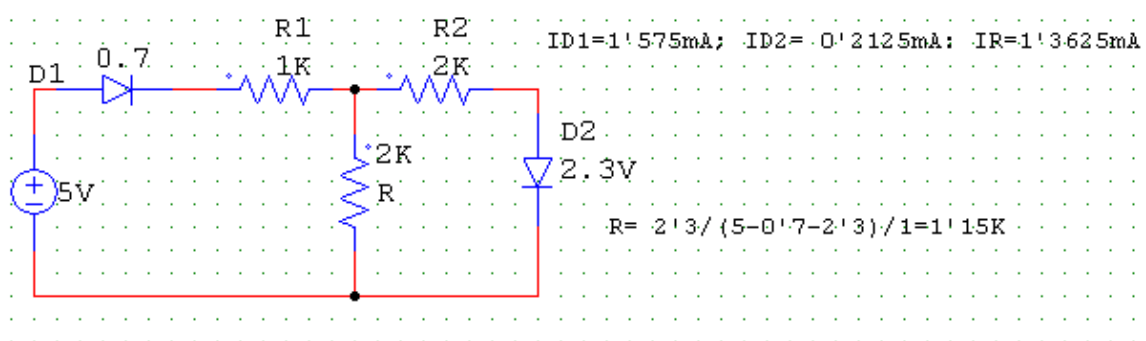

4)

$$V_C = R_B \cdot I = 12V$$

$$V_C(0^-) = 12V$$

$$V_C(0^+) = 12V$$

$$I_C(0^-) = 0A$$

$$I_C(0^+) = -2A$$

$$I_C(\infty) = 0A$$

$$\tau = -6 \cdot 10^{-9} \cdot \ln 0.2 = 965'66 \mu s$$

$$\beta = \frac{1}{T} = \frac{1}{48 \cdot 10^{-3}} = 208'3 Hz$$

$$V_C(\infty) = 12 \cdot \frac{6}{6+2} = 9V$$

5
A



$V_0 = 5V \rightarrow$ NO SATURACION \Rightarrow ESTA EN ACTIVA
 $I_C = 2mA \rightarrow$ NO CORTE

ACTIVA $I_{R_1} = \frac{5 - 0.7}{R_1}$

$$0.7 - (-15) = (I_{R_1} - I_B) \cdot 100 \Rightarrow 15.7 = (I_{R_1} - \frac{2}{100}) \cdot 100$$

$$I_{R_1} = \frac{15.7 + 2}{100} = 0.177 \text{ mA}$$

$$R_1 = \frac{5 - 0.7}{I_{R_1}} = \frac{4.3}{0.177} = 24.29 \text{ K}$$

$$I_{R_2} = 2 + 0.177 = 2.177 = \frac{15 - 5}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{10}{2.177} = 4.59 \text{ K}$$

6)

CMOS

V_E	V_{E2}	V_S
0	1	0
1	0	1

Buffer